

# Architecture interne des ordinateurs



*Pr. Dominique Ginhac*  
[dginhac@u-bourgogne.fr](mailto:dginhac@u-bourgogne.fr)



<https://ginhac.com/archi/01-logique.pdf>

 
 


Photo par [NeONBRAND](#) sur [Unsplash](#)


Introduire la **logique booléenne**, base de tout système numérique, reliant matériel et logiciel grâce à des opérations simples.

Enjoy! 😊
 
# Un peu d'**histoire**

En 1847, G. Boole (1815-1864) invente une **algèbre** pour traiter les variables binaires.


En 1938, C. Shannon (1916-2001) est le premier à appliquer l'algèbre de Boole à la **conception de circuits** de commutation téléphonique.


 
# Une définition

L'algèbre ou logique booléenne est une branche des mathématiques qui étudie les relations entre des variables prenant uniquement 2 valeurs : **Vrai** (1, présent) et **Faux** (0, absent).

L'algèbre booléenne utilise 3 opérations de base : **et** (and), **ou** (or), **non** (not) et un ensemble de propriétés/théorèmes.



# Quels liens entre l'algèbre booléenne et l'architecture des ordinateurs ?

①

Base de tous les **circuits numériques**

②

Socle pour la **conception des processeurs**

③

Pilier fondamental pour la **programmation d'algorithmes**

# Pourquoi les **ordinateurs** sont-ils “**binaires**” ?


1011000000111100011010101011111101111000011111000010101110110101

Un processeur est un circuit numérique constitué d'un ensemble de **transistors** qui agissent comme des interrupteurs (fermé/ouvert) commandés par des **signaux** électriques, soit au niveau bas (tension faible, 0V, faux), soit au niveau haut (tension élevée, 1 à 5V, vrai).

Les transistors sont regroupés en blocs pour former des **opérations logiques** plus ou moins complexes.




# Les opérateurs de base

Porte OU (OR) 


A	B	Y = A+B
0	0	<b>0</b>
0	1	<b>1</b>
1	0	<b>1</b>
1	1	<b>1</b>

Ex : "Une alarme sonne si un détecteur de fumée **OU** un détecteur de chaleur est activé."

Porte ET (AND) 

A	B	Y = A.B
0	0	<b>0</b>
0	1	<b>0</b>
1	0	<b>0</b>
1	1	<b>1</b>

Ex : "Un feu vert s'allume si **ET** seulement si deux capteurs détectent un véhicule."

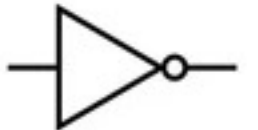Porte INV (NOT) 

A	Y = $\overline{A}$
0	<b>1</b>
1	<b>0</b>


Ex : "Un voyant s'allume lorsque la température **n'est pas** normale."



Opérateurs logiques omniprésents dans de nombreux secteurs :


- Programmation conditionnelle : (Role = Admin OR Role = Manager) AND AccountActive.
- Recherche et filtrage : (Catégorie = "Ordinateur" AND Prix ≤ 1000) OR Promo=True
- Systèmes automatisés : CapteurPresence AND NOT (PorteOuvverte)
- Gestion d'accès : (BadgeValide AND CodeCorrect) OR ApprobationAdmin
- Jeux vidéos : (Score > 1000 OR BonusActive) AND TempsRestant>0.
- ...

# Les portes logiques composées

Porte NON OU (NOR) 


A	B	$Y = \overline{A+B}$
0	0	<b>1</b>
0	1	<b>0</b>
1	0	<b>0</b>
1	1	<b>0</b>

Sortie vraie seulement si toutes les entrées sont fausses.

Porte NON ET (NAND) 

A	B	$Y = \overline{A.B}$
0	0	<b>1</b>
0	1	<b>1</b>
1	0	<b>1</b>
1	1	<b>0</b>

Sortie fausse seulement si toutes les entrées sont vraies.

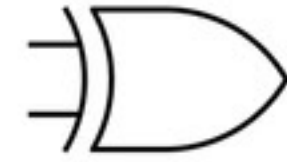Porte Ou exclusif (XOR) 

A	B	$Y = A \oplus B$
0	0	<b>0</b>
0	1	<b>1</b>
1	0	<b>1</b>
1	1	<b>0</b>

Sortie vraie seulement si une seule des entrées est vraie.



Portes logiques à 2 entrées **extensibles** à n entrées.

Portes logiques combinables pour créer des **opérations complexes** (arithmétique par exemple).

Portes logiques = **briques élémentaires** de l'électronique/informatique numérique

# Les Propriétés de l'Algèbre de Boole

## OR

## AND

Associativité

$$(A + B) + C = A + (B + C) = A + B + C$$

$$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C) = A \cdot B \cdot C$$

Commutativité

$$A + B = B + A$$

$$A \cdot B = B \cdot A$$

Priorité

$$A + B \cdot C = A + (B \cdot C)$$

Distributivité

$$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$$

*Pas vrai en arithmétique*

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

Élément neutre

$$A + 0 = A$$

$$A \cdot 1 = A$$

Élément absorbant

$$A + 1 = 1$$

$$A \cdot 0 = 0$$

Complémentarité

$$\bar{A} + A = 1$$

$$\bar{A} \cdot A = 0$$

Idempotence

$$A + A = A$$

$$A \cdot A = A$$

# Les **Théorèmes** de l'Algèbre de Boole

Théorème d'involution

$$\overline{\overline{A}} = A$$

Théorème d'inclusion

$$(A + B) \cdot (A + \overline{B}) = A$$

$$A \cdot B + A \cdot \overline{B} = A$$

Théorème d'allègement

$$A + \overline{A} \cdot B = A + B$$

$$A \cdot (\overline{A} + B) = A \cdot B$$

Théorème d'absorption

$$A + (A \cdot B) = A$$


$$A \cdot (A + B) = A$$

Théorème de De Morgan

$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

# Fonctions booléennes

 

Une fonction booléenne est une application de  $\{0,1\}^n$  vers  $\{0,1\}$

$$(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) \rightarrow f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) \in \{0,1\}$$

Elle peut être définie de 2 manières différentes :

1. Par une table de vérité
2. Par une équation logique

# Fonctions booléennes

Soit  $f(x, y, z) \in \{0,1\}$  avec  $x, y, z \in \{0,1\}$ .

La table de vérité donne la valeur de  $f$  pour les 8 différentes combinaisons possibles :  
 $f(0,0,1) = 1$ ;  $f(0,1,1) = f(1,0,1) = 0$ , ...


A partir de la table de vérité, on peut retrouver la forme canonique de la fonction sous la forme d'une somme de monômes pour lesquels  $f(x, y, z) = 1$  :

$$f(x, y, z) = \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot z + \bar{x} \cdot y \cdot \bar{z} + x \cdot y \cdot z$$

x	y	z	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1
 
# Comment simplifier la **FORME** **CANONIQUE** ?

$$f(x, y, z) = \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot z + \bar{x} \cdot y \cdot \bar{z} + x \cdot y \cdot z = ?$$



## 2 Méthodes

$$f(x, y, z) = \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot z + \bar{x} \cdot y \cdot \bar{z} + x \cdot y \cdot z = ?$$

①

En utilisant les **propriétés/théorèmes**  
(factorisation, lois de De Morgan, ...)

②


En utilisant la  
**table de vérité**

# Réduction de la taille de la table de vérité

x	y	z	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

 Problème de **taille de la table** si le nombre de variables est grand ( $n > 4$ ) car le nombre de lignes de la table est égal à  $2^n$ .

Choix d'une nouvelle représentation de la table sous la forme d'un **tableau de  $2^n$  cases** avec une répartition des variables sur les 2 dimensions (ici xy en abscisse et z en ordonnée)



		xy			
f		00	01	10	11
0	z	1	1	0	0
1	z	1	0	0	1


# Réduction de la taille de la table de vérité

x	y	z	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

xy

f	00	01	10	11
0	1	1	0	0
1	1	0	0	1

z

 

**Equivalence  
des 2 tables**

x

f	0	1
00	0	0
01	1	0
10	1	0
11	0	1

yz

# Réduction de la taille de la table de vérité

## Utilisation du code Gray

En **code Gray** (ou code binaire réfléchi), on inverse un seul bit à la fois pour passer d'une ligne ou colonne à la suivante. Le choix se fait sur le bit le plus à droite possible conduisant à un nouveau nombre.

 


Tableau de Karnaugh = table de vérité particulière destinée à faire apparaître visuellement les simplifications possibles.

# Comment déterminer **L'ÉQUATION LOGIQUE** à partir de la **TABLE DE KARNAUGH** ?



1. **Grouper les cases voisines** égales à 1 par puissance de 2 (1, 2, 4, 8, ...).
2. Pour chaque groupe, **éliminer les entrées** qui changent de valeur.
3. Reconstituer l'équation logique sous la forme d'une **somme des groupes simplifiés**.


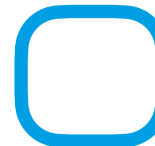

# Détermination de l'équation logique

1. Grouper les cases voisines égales à 1 par puissance de 2 (1, 2, 4, 8, ...).
2. Pour chaque groupe, éliminer les entrées qui changent de valeur.
3. Reconstituer l'équation logique sous la forme d'une somme des groupes simplifiés.

3 groupes

		xy			
f		00	01	11	10
z	0	1	1	0	0
	1	1	0	1	0

Legend for groups:

-   $x = 0, y = 0, z$  variable
-   $x = 0, y$  variable,  $z = 0$
-   $x = 1, y = 1, z = 1$

$$f(x, y, z) = \bar{x} \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot \bar{z} + x \cdot y \cdot z$$

# Un deuxième exemple

$f(w, x, y, z) \in \{0,1\}$  avec  $w, x, y, z \in \{0,1\}$



w	x	y	z	f
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
0	1	0	0	0
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
0	1	1	0	0
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

w	x	y	z	f
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
1	1	0	0	0
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
1	1	1	0	0
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

# Un deuxième exemple

$$f(w, x, y, z) \in \{0,1\} \text{ avec } w, x, y, z \in \{0,1\}$$

		WX			
		00	01	11	10
yz	00	0	0	0	0
	01	0	1	1	0
	11	1	1	1	1
	10	0	0	0	0
	00	0	0	0	0

-  w variable, x = 1, y variable, z = 1
-  w variable, x variable, y = 1, z = 1

$$f(w, x, y, z) = x \cdot z + y \cdot z = z \cdot (x + y)$$


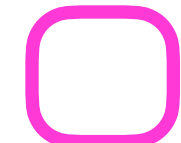

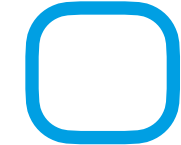
*w inutilisé (voir table de vérité)*

Toujours sélectionner les groupes  
les plus grands possibles

# Un troisième exemple


$f(w, x, y, z) \in \{0,1\}$  avec  $w, x, y, z \in \{0,1\}$

		WX			
		00	01	11	10
yz	00	0	1	1	0
	01	0	0	0	0
	11	1	0	0	1
	10	0	1	1	0
	00	0	1	1	0


 +  w variable, x = 1, y variable, z = 0  
 +  w variable, x = 0, y = 1, z = 1

$$f(w, x, y, z) = x \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot y \cdot z$$

 Utiliser la [symétrie du code Gray](#) pour sélectionner les [groupes les plus grands](#)




# TAKE HOME MESSAGE

 

 
## Le Langage Universel des Ordinateurs

La logique booléenne est la base de tout système numérique, reliant matériel et logiciel grâce à des opérations binaires simples.


 
## Des Concepts Simples pour des Systèmes Complexes

Avec seulement deux états (Vrai/Faux) et quelques opérateurs (AND, OR, NOT), on peut modéliser et optimiser des systèmes informatiques et électroniques.



## Des Outils pour Simplifier et Optimiser

Les tables de vérité et les tableaux de Karnaugh permettent de visualiser, analyser et simplifier les expressions logiques, essentielles pour concevoir des circuits efficaces.

# Questions

---





## Contacts


---

Pr. Dominique Ginhac

@ [dginhac@u-bourgogne.fr](mailto:dginhac@u-bourgogne.fr)

Retrouvez toutes les infos sur :

  <https://github.com/dginhac/esirem-archi>



This work is **licensed** under a  
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

